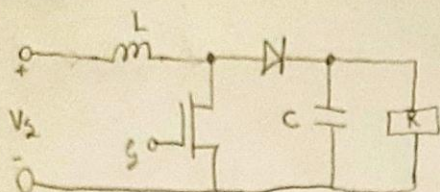


Nome: Werikson Frederico de O. Alves

P2-Elct313 13/09/2021 - ES 96708

①



$$V_s = 100 + 3\cos(377t) \rightarrow V_{med} = 100V$$
$$R = 2\Omega \quad L = 1,3mH \quad C = 1,25mF \quad \text{ripple: de } -3 \text{ a } 3 \Rightarrow \Delta V_s = 6V$$
$$f = 25kHz$$
$$K = 0,5$$

$$a) V_a = \frac{V_{med}}{1-K} = \frac{100}{1-0,5} = \frac{100}{0,5} = 200V //$$

b) O ripple de entrada vem de $3\cos(377t)$ cujo valor varia de -3 a 3 , isolizando:
ripple de entrada: $\Delta V_s = 6V$

$$\Delta V_a' = \frac{I_o K}{f C} = \frac{100 \times 0,5}{25k \times 1,25m} = 1,6V //$$

~~Para comparar~~ Para comparar $\Delta V_a'$ e ΔV_s , percebe-se que o ripple de saída será influenciado apenas por ΔV_s , assim:

$$\Delta V_a = \frac{\Delta V_s}{0,5} = 12V //$$

⑤ $V_B = 400V$ } 1-conversor buck //

$P_{cv} = 10 \text{ cv}$ } 2- $P_o = 735,5 \times P_{cv}$ } considerando um sistema ideal

$V_m = 200V$ } $P_o = 7355 \text{ W}$ } $I_B = \frac{P_o}{V_B} = 18,39 \text{ A}$ //

3 - ripple max = 10%, considerando uma frequência de 25KHz

$$K = \frac{V_m}{V_B} = 0.5, \quad \Delta I = 10\% \frac{P_o}{V_m} = 3.68, \quad \Delta V = 10\% V_m = 20$$

$$L = \frac{K V_B (1-K)}{f \Delta I} = 1,09 \text{ mH} //$$

$$C = \frac{K V_B (1-K)}{8 f^2 L \Delta V} = 0.92 \mu F$$

② $V_s = 127 \text{ rms}$
 $P_o = 250 \text{ W}$
 $V_o = 12 \text{ V}$
 $\text{ripple max} = 1\%$
 $\text{ideal } f = 20 \text{ kHz}$

i) $C = \frac{P_{im}}{f(V_{rel\ max}^2 - V_{c\ min}^2)} = \frac{250}{120((127\sqrt{2})^2 - (127\sqrt{2} \cdot 0.995)^2)} = 6,47 \text{ mF}$ ✓

$V_{rel\ max} = 127\sqrt{2}$
 $V_{c\ min} = 127\sqrt{2} \cdot 0.995$

$K = \frac{V_o}{V_{rel\ max}} = 0.07$, $\Delta t = 1\% \frac{250}{12} \approx 0.208$, $\Delta V = 1\% V_o = 0.12 \text{ V}$

$L = \frac{K V_{rel\ max} (1-K)}{f \Delta t} = 2.81 \text{ mH}$

$C = \frac{K V_{rel\ max} (1-K)}{8 f^2 L \Delta V} = 10,83 \text{ }\mu\text{F}$