


Nome: Walerisson F. do O. Alves

Data: 7/2/22

Matrícula: 96708

P2 ELT 441

①

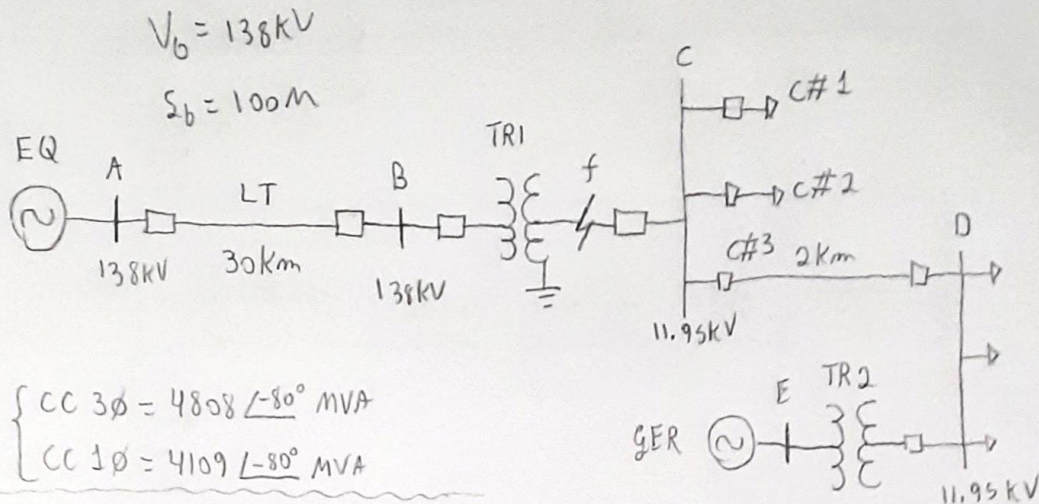

✓ A $\begin{cases} \text{CC } 3\phi = 4808 \angle -80^\circ \text{ MVA} \\ \text{CC } 1\phi = 4109 \angle -80^\circ \text{ MVA} \end{cases}$

✓ LT $\begin{cases} Z^+ = 0.1902 + j0.4808 \text{ } \Omega/\text{km} \\ Z^0 = 0.4414 + j1.7452 \text{ } \Omega/\text{km} \end{cases}$

✓ TR1 $\{ 138/11.95 \text{ kV} - 15 \text{ MVA} - j8.68\%$

✓ C#3 $\begin{cases} Z^+ = 0.1903 + j0.3922 \text{ } \Omega/\text{km} \\ Z^0 = 0.4359 + j1.8540 \text{ } \Omega/\text{km} \end{cases}$

TR2 $\{ 11.95/11.95 \text{ kV} - 2.5 \text{ MVA} - j5\%$

GER $\{ 11.95 \text{ kV} - 10 \text{ MVA} - X_d' = j30\%$

Fonte:

$$Z_{\%}^+(F) = \frac{S_B}{S_{CC}^{3\phi}} \times 100\% = \frac{100}{4808 \angle -80^\circ} \times 100 = (0.361 + j2.048)\%$$

$$Z_{\%}^+(F) = \left(\frac{S_B}{S_{CC}^{1\phi}} - \frac{2S_B}{S_{CC}^{3\phi}} \right) \times 100\% = \left(\frac{300}{4109 \angle -80^\circ} - \frac{200}{4808 \angle -80^\circ} \right) \times 100 = (0.545 + j3.094)\%$$

Transformador 1

$$Z_{TR1} = j8.68 \times \frac{100}{15} = 57.867 j\%$$

Linha transmissão:

$$Z_{\%}^+(L) = \frac{Z^+ D}{Z_{Base}} = \frac{(0.1902 + j0.4808) 30 \times 100}{\frac{138^2}{100}} = (2.996 + j7.574)\%$$

$$Z_{\%}^0(L) = \frac{Z^0 D}{Z_{Base}} = \frac{(0.4414 + j1.7452) 30 \times 100}{\frac{138^2}{100}} = (6.953 + j27.492)\%$$

$$Z_{TR2} = 5j \times \frac{100}{2.5} = 200j$$


$$Z_{gm} = 30j \times \frac{100}{10} = 300j$$

Linha C#3:

$$Z_{\%}^+(C3) = \frac{(0.1903 + j0.3922) 2}{\frac{11.95^2}{100}} = (26.652 + j54.929)\%$$

$$Z_{\%}^0(C3) = \frac{(0.4359 + j1.8540) 2}{\frac{11.95^2}{100}} = (61.049 + j259.659)\%$$

a) Circuito circuito monofásico barra E

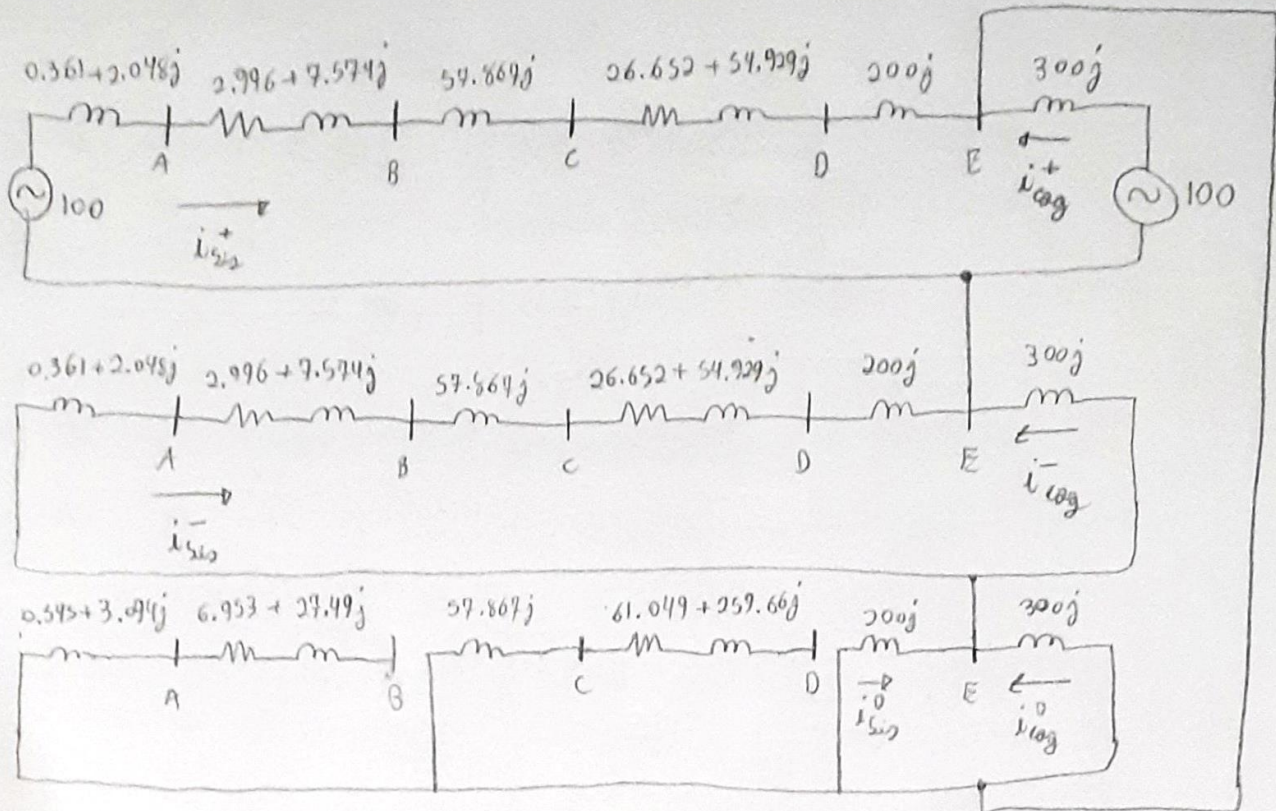

$$Z_{S_{12}}^+ = (30.009 + j322.418) \%, \quad Z_{L_{0g}}^+ = (300j) \% \Rightarrow Z^+ = Z_{S_{12}}^+ // Z_{L_{0g}}^+ = (6.955 + j155.738) \%$$

$$Z_{S_{12}}^- = (30.009 + j322.418) \%, \quad Z_{L_{0g}}^- = (300j) \% \Rightarrow Z^- = (6.955 + j155.738) \%$$

$$Z_{S_{12}}^0 = (200j) \%, \quad Z_{L_{0g}}^0 = (300j) \% \Rightarrow Z^0 = Z_{S_{12}}^0 // Z_{L_{0g}}^0 = (120j) \%$$

$$i_A = \frac{3 \times 100}{Z^+ + Z^- + Z^0} = 0.695 \angle -88.15^\circ \text{ pu} \Rightarrow i_+ = i_- = i_0 = 0.232 \angle -88.15^\circ \text{ pu}$$

$$I_{B_{0m}}^E = \frac{100 \text{ M}}{\sqrt{3} \times 11.95 \text{ kV}} = 4831.383 \text{ A} \Rightarrow I_A = I_{B_{0m}}^E \times i_A = 3357.811 \angle -88.15^\circ \text{ A}$$

$$I_B = I_C = 0 \text{ A}$$

$$b) i_{S_{12}}^+ = i_+ \frac{Z_{L_{0g}}^+}{Z_{L_{0g}}^+ + Z_{S_{12}}^+} = 0.112 \angle -85.39^\circ \text{ pu} \Rightarrow I_{S_{12}}^+ = I_{B_{0m}}^E \times i_{S_{12}}^+ = 541.115 \angle -85.39^\circ \text{ A}$$

$$i_{L_{0g}}^+ = i_+ - i_{S_{12}}^+ = 0.120 \angle -90.72^\circ \text{ pu} \Rightarrow I_{L_{0g}}^+ = I_{B_{0m}}^E \times i_{L_{0g}}^+ = 580.978 \angle -90.72^\circ \text{ A}$$

$$I_{S_{12}}^- = I_{S_{12}}^+ = 541.115 \angle -85.39^\circ \text{ A} \quad \& \quad I_{L_{0g}}^- = I_{L_{0g}}^+ = 580.978 \angle -90.72^\circ \text{ A}$$

$$i_{S_{12}}^0 = i_0 \times \frac{300j}{500j} = 0.139 \angle -88.15^\circ \text{ pu} \Rightarrow I_{S_{12}}^0 = 672.529 \angle -88.15^\circ \text{ A}$$

$$i_{L_{0g}}^0 = i_0 - i_{S_{12}}^0 = 0.093 \angle -88.15^\circ \text{ pu} \Rightarrow I_{L_{0g}}^0 = 449.319 \angle -88.15^\circ \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} I_{S12A} \\ I_{S12B} \\ I_{S12C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{S12}^+ \\ I_{S12}^- \\ I_{S12}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1754.278 \angle -86.45^\circ \\ 134.588 \angle -99.31^\circ \\ 134.588 \angle -99.31^\circ \end{bmatrix} \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} I_{L09A} \\ I_{L09B} \\ I_{L09C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{L09}^+ \\ I_{L09}^- \\ I_{L09}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1610.949 \angle -90.00^\circ \\ 133.638 \angle 80.61^\circ \\ 133.638 \angle 80.61^\circ \end{bmatrix} \text{ A}$$


c)

$$V_C^+ = 100 - (67.573 \angle 87.15^\circ)(0.232 \angle -88.15^\circ) \rightarrow 0.843 \angle 0.186^\circ \text{ pu}$$

$$V_C^- = 0 - (67.573 \angle 87.15^\circ)(0.232 \angle -88.15^\circ) \rightarrow 0.157 \angle 179.00^\circ \text{ pu}$$

$$V_C^0 = 0 \text{ pu}$$

$$\begin{bmatrix} V_A^C \\ V_B^C \\ V_C^C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.843 \angle 0.18^\circ \\ 0.157 \angle 179^\circ \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.686 \angle 0.46^\circ \\ 0.934 \angle -111.54^\circ \\ 0.929 \angle 111.67^\circ \end{bmatrix} \times 138 \text{ kV} = \begin{bmatrix} 94.668 \angle 0.46^\circ \\ 128.492 \angle -111.54^\circ \\ 128.202 \angle 111.67^\circ \end{bmatrix} \text{ kV}$$

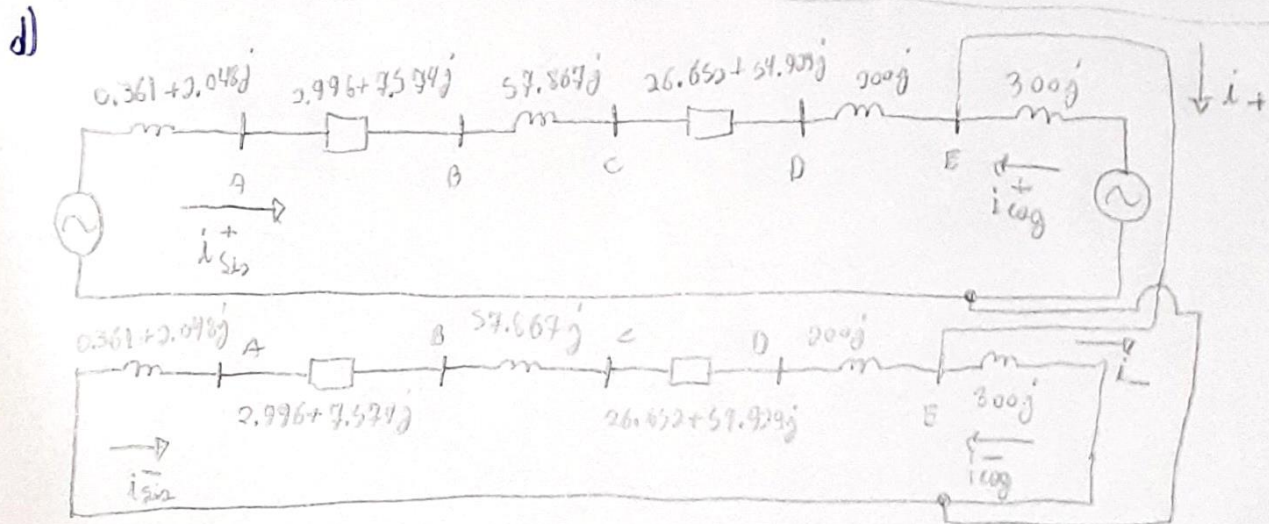

Conforme o letra a), temos:

$$Z^+ = (6.955 + j155.738) \%$$

$$Z^- = (6.955 + j155.738) \%$$

$$\begin{cases} i_+ = \frac{100}{Z^+ + Z^-} = 0.321 \angle -87.44^\circ \text{ pu} \\ I_+ = I_{Dna}^E \times i_+ = 1549.581 \angle -87.44^\circ \text{ A} \end{cases}$$

$$I_- = -I_+ = 1549.581 \angle 92.56^\circ \text{ A}$$

$$I_0 = 0 \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_+ \\ I_- \\ I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2683.953 / 177.44^\circ \\ 2683.953 / 2.56^\circ \end{bmatrix} A$$

e)

$$I_{\Sigma 0}^+ = I_+ \frac{Z_{\text{cog}}^+}{Z_{\text{cog}}^+ + Z_{\Sigma 2}^+} = 746.018 / -84.68^\circ A; I_{\text{cog}}^+ = I_+ - I_{\Sigma 2}^+ = 805.231 / -90^\circ A$$

$$I_{\Sigma 2}^- = -I_{\Sigma 2}^+ = 746.018 / 95.32^\circ A; I_{\text{cog}}^- = -I_{\text{cog}}^+ = 805.231 / 90.00^\circ A$$

$$I_{\Sigma 2}^0 = 0 = I_{\text{cog}}^0$$

$$\begin{bmatrix} I_{\Sigma 2 A} \\ I_{\Sigma 2 B} \\ I_{\Sigma 2 C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\Sigma 2}^+ \\ I_{\Sigma 2}^- \\ I_{\Sigma 2}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1292.141 / -174.68^\circ \\ 1292.141 / 5.32^\circ \end{bmatrix} A$$

$$\begin{bmatrix} I_{\text{cog} A} \\ I_{\text{cog} B} \\ I_{\text{cog} C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\text{cog}}^+ \\ I_{\text{cog}}^- \\ I_{\text{cog}}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1394.7 / -180^\circ \\ 1394.7 / 0^\circ \end{bmatrix} A$$

f) $V_C^+ = 100 - (67.573 / 87.15^\circ) (0.321 / -87.44^\circ) \rightarrow 0.783 / 0.08^\circ \mu u$

$$V_C^- = 0 + (67.573 / 87.15^\circ) (0.321 / -87.44^\circ)$$