

4.9 carga: Desequilibrada, (Y), sem neutro, $Z_A = 10$, $Z_B = 15 \angle 30^\circ$, $Z_C = 10 \angle -30^\circ$

Fonte: $V_L = 208$ V

$I_L = ?$, $V_{Fas} = ?$, $P = ?$, $Q = ?$

Fonte:

$$\dot{V}_{AN} = 120.1 \angle 0^\circ, \dot{V}_{BN} = 208 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_{BN} = 120.1 \angle -120^\circ, \dot{V}_{CN} = 208 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_{CN} = 120.1 \angle 120^\circ, \dot{V}_{AN} = 208 \angle 150^\circ \text{ V}$$

Carga:

$$Y_A = 0.1, Y_B = 0.07 \angle -30^\circ, Y_C = 0.1 \angle 30^\circ \frac{1}{\Omega}$$

$$\dot{V}_{nn'} = -\frac{Y_A \dot{V}_{AN} + Y_B \dot{V}_{BN} + Y_C \dot{V}_{CN}}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_n} = \frac{-0.07 \angle -30^\circ + 0.1 \angle 30^\circ}{0.1 + 0.07 \angle -30^\circ + 0.1 \angle 30^\circ} = 23.21 \angle -24.5^\circ \text{ V}$$

$$\hat{I}_A = \frac{\dot{V}_{AN} + \dot{V}_{nn'}}{Z_A} = 14.14 \angle -3.9^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_B = 8.00 \angle -138.9^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_C = 10.2 \angle 140.4^\circ \text{ A}$$

$$\dot{V}_{AN'} = \hat{I}_A Z_A = 141.45 \angle -3.9^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_{BN'} = 120.01 \angle -108.9^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_{CN'} = 102.00 \angle 110.9^\circ \text{ V}$$

$$\dot{S}_0 = \dot{V}_{AN'} \times \hat{I}_A^* + \dot{V}_{BN'} \times \hat{I}_B^* + \dot{V}_{CN'} \times \hat{I}_C^* = 3733.6 \angle -0.61^\circ \text{ VA}$$

$$P = 3733.6 \cos(-0.61) = 3733.4 \approx 3.73 \text{ KW}$$

$$Q = 3733.6 \sin(-0.61) = -39.75 \approx -0.04 \text{ KVAR}$$

4.10 Unidade trifásica: 1.5 KW, FP = 1

Motor: 5 HP, $\eta = 0.8$, FP = 0.85

Fonte: $V_L = 208$ V, 3 fases

$I_L = ?$, FP = ?

$$\dot{S}_T = \dot{S}_m + \dot{S}_{0A} = 5483 \angle 31.79^\circ + 1500 \angle 0^\circ = 6804.11 \angle 25.12^\circ \text{ VA}$$

Unidade de aquecimento

$$\dot{S}_A = \frac{P}{FP} = \frac{1.5 \text{ K}}{1} = 1.5 \text{ KVA} = \dot{S}_{0A}$$

Motor: 5 HP = 3.73 KW

$$\eta = \frac{P_s}{P_E} \Rightarrow P_E = 4660.63 \text{ W}$$

$$S = \frac{P_E}{FP} = 5483.09 \text{ VA} \Rightarrow \dot{S} = 5483.09 \angle 31.79^\circ \text{ VA}$$

$$S_T = V_L I_L \sqrt{3} = |\dot{S}_T| \Rightarrow I_L = 18.89 \text{ A}$$

$$FP_E = \cos(25.12^\circ) = 0.91 \text{ indutivo}$$

4.11 Transformador: 15 KVA, 13.8 KV/220 V

$I_p = ?$, $I_s = ?$

$$S_p = S_s \Rightarrow (i) S_p = V_p I_p \sqrt{3} \Rightarrow I_p = \frac{15 \text{ K}}{\sqrt{3} \cdot 13.8 \text{ K}} = 0.63 \text{ A}$$

$$(ii) S_s = V_s I_s \sqrt{3} \Rightarrow I_s = \frac{15 \text{ K}}{220 \sqrt{3}} = 39.36 \text{ A}$$

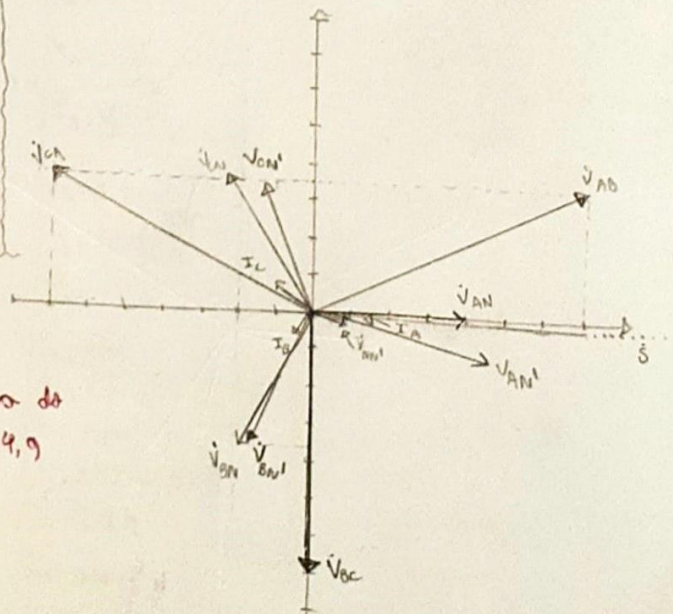


Diagrama de Exercício 4.9