

P1 - ELET 313 - 09/08/2021 - 96708 - Merisson Alves

Questão 2

$$V_{rms} = 127 \text{ V}$$

$$R_a = 4 \Omega$$

$$V_s = 127\sqrt{2} \sin(\omega t)$$

a)

LKT diodo ideal

$$V_s - V_d - R I_p - V_{CEM} = 0 \rightarrow I_p = \frac{V_s - V_{CEM}}{R} \rightarrow I_p = \frac{127\sqrt{2} - 118}{4} = 15,401 \text{ A}$$

Se há corrente na carga para valores: $V_s > V_{CEM}$


$$127\sqrt{2} \sin(\omega t) - 118 = 0 \Rightarrow \sin(\omega t) = \frac{118}{127\sqrt{2}} \Rightarrow \omega t = \begin{cases} \theta_1 = 0,717 \\ \theta_2 = 2,425 \end{cases}$$

$$V_{cc} = \frac{2}{2\pi} \int_{0,717}^{2,425} [V_p \sin(\omega t) - V_{CEM}] d\omega t = \frac{1}{\pi} \left[-V_p \cos(\omega t) \right]_{0,717}^{2,425} - 118 t \Big|_{0,717}^{2,425} =$$

$$V_{cc} = \frac{1}{\pi} [270,814 - 201,544] = 22,049 \text{ V} \rightarrow I_{cc} = \frac{V_{cc}}{R} = \frac{22,049}{4} = 5,512 \text{ A}$$

$$b) V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{0,717}^{2,425} [V_p \sin(\omega t) - 118]^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \cdot 3395,905} = \sqrt{540,495} = 32,878$$
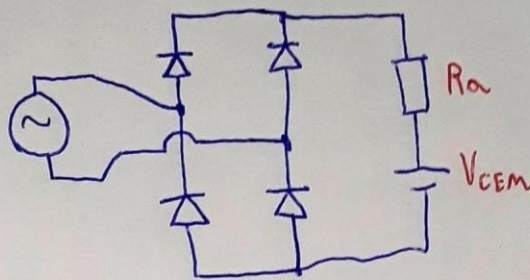
$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{32,878}{4} = 8,219 \text{ A}$$




Devido V_{CEM} há um caso de corrente descontinua

Questões 3

$$R = 10 \Omega$$

$$V_L = 220 V$$


D1. defeito

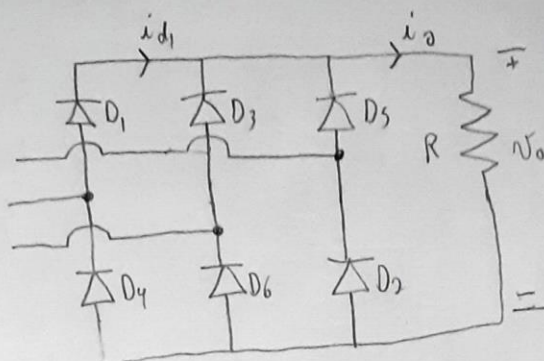

$$V_p = 220\sqrt{2}$$

$$V_s = 220\sqrt{2} \sin(\omega t)$$

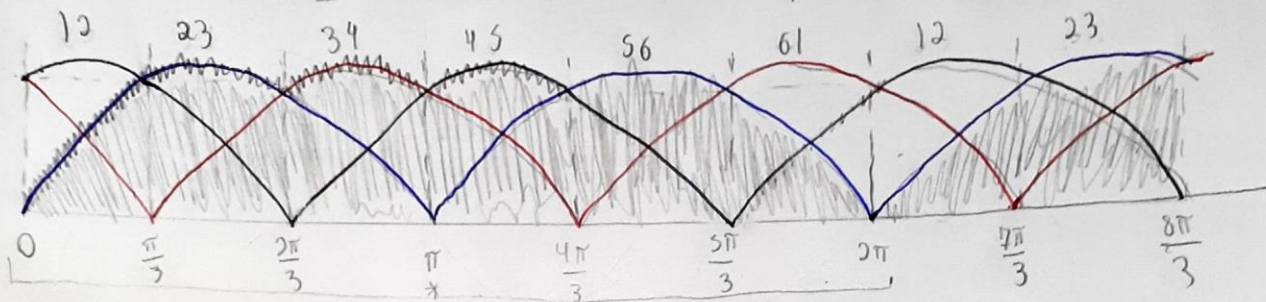* Simetria e o intervalo de π a $\frac{4\pi}{3}$ possui a mesma distância $\frac{\pi}{3}$ a $\frac{2\pi}{3}$.



$$a) V_{cc} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\frac{2\pi}{3}} 2V_p \sin(\omega t) d\omega t + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} 2V_p \sin(\omega t) d\omega t \right] = \frac{2V_p}{\pi} \left[-\cos(\omega t) \Big|_0^{\frac{2\pi}{3}} - \cos(\omega t) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \right] =$$

$$V_{cc} = \frac{V_p}{\pi} \times \frac{5}{2} = 247,5871 \rightarrow I_{cc} = \frac{V_{cc}}{R} = 24,759 \approx 24,76 A$$

b) a área de atuação do diodo D3 são as áreas 2-3 e 3-4, isto corresponde a metade da área total do gráfico acima (de acordo com a simetria)

$$V_{cc_{D3}} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\frac{2\pi}{3}} V_p \sin(\omega t) d\omega t + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} V_p \sin(\omega t) d\omega t \right] = \frac{V_{cc}}{2} = 123,79 V$$

$$I_{cc_{D3}} = \frac{V_{cc_{D3}}}{R} = \frac{123,79}{10} = 12,379 \approx 12,38 A$$

Wesleyton Alves - 96708