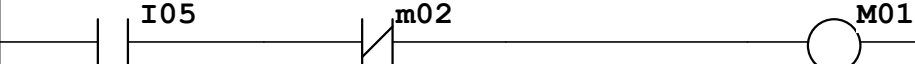
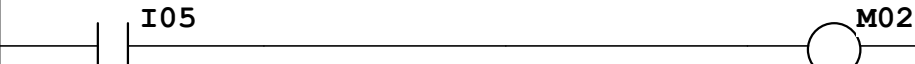
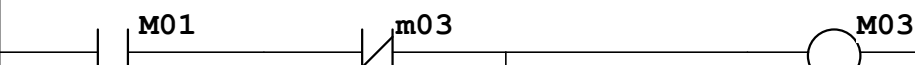
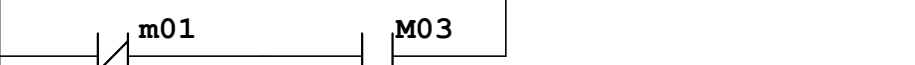
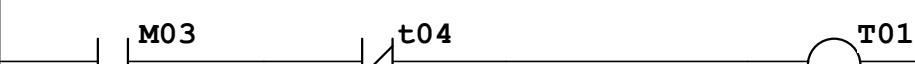
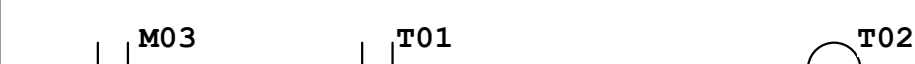
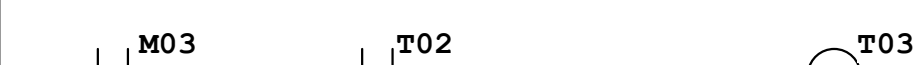
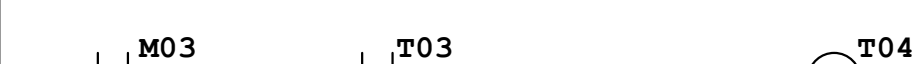
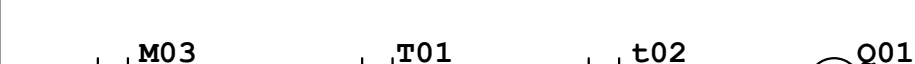


001	Desafio da aula 1: Ligar e desligar um oscilador o qual gira 3s para esquerda, para durante 2s e gira 3s para direita, por meio de um mesmo botão. OBS.: Foi utilizado borda de subida	
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011	